

Prénom :

Date :

A	B	C	D
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- ① Comprendre le fonctionnement d'un circuit électrique simple.



1

Colorie les ampoules si le circuit est monté correctement.

